

**ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. október 19.**

**VILLAMOSIPAR ÉS  
ELEKTRONIKA  
ISMERETEK**

**KÖZÉPSZINTŰ  
ÍRÁSBELI VIZSGA**

**2018. október 19. 8:00**

**I.**

**Időtartam: 60 perc**

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

**EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA**

## Fontos tudnivalók

Az írásbeli dolgozat megoldásához segédeszközöként csak szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, rajzeszközök, sablonok és vonalzók használhatók. Az íráshoz kék vagy fekete színű tollat, a rajzoláshoz grafitceruzát kell használni. Az egyszerű, rövid feladatokat a feladatlapon, a kérdések alatt rendelkezésre álló szabad helyen kell megoldani.

A számítást igénylő feladatoknál ügyelni kell az összefüggés (példa) helyes felírására, a szakszerű behelyettesítésre és a helyes számolásra. Ezek bármelyikének hiánya pontlevonást jelent. A végeredmény csak akkor fogadható el teljes pontszámmal, ha annak számértéke és mértékeegysége kifogástalan.

A feladatok megoldásánál ügyelni kell az írásbeli dolgozat rendezettségére, az áttekinthetőségre, a szabványos jelölések alkalmazására, a műszaki, formai és esztétikai elvárásoknak való megfelelésre. Ezek hiánya pontlevonást jelent. A megoldásban az esetleges hibás részeket egy ferde vonallal kell áthúzni.

**I. feladatlap**

**Egyszerű, rövid feladatok**

**Maximális pontszám: 40**


- 1.) Tölts ki a táblázat üres celláit az első oszlopban található minta alapján, azaz az értékek normálalakban, a mértékegységek prefixum nélkül szerepeljenek!

(4 pont)

250 mV	47 nF	85 MΩ	2 kV	425 μA
$2,5 \cdot 10^{-1}$ V				

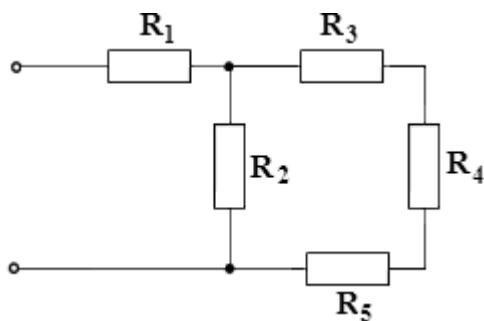- 2.) Számítsa ki az alábbi kapcsolás eredő ellenállását! (3 pont)


Adatok:  $R_1 = 450 \Omega$ ,  $R_2 = 300 \Omega$ ,  $R_3 = 200 \Omega$ ,  $R_4 = 75 \Omega$ ,  $R_5 = 25 \Omega$



$$R_e =$$

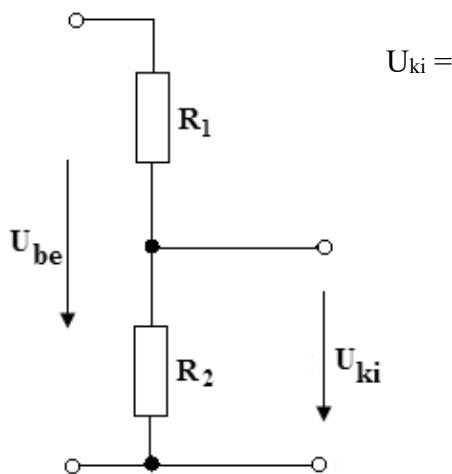- 3.) Számítsa ki az alábbi feszültségosztó kimeneti feszültségének az értékét! (3 pont)

Adatok:  $U_{be} = 12 \text{ V}$ ,  $R_1 = 400 \Omega$ ,  $R_2 = 800 \Omega$



- 4.) Számítsa ki egy szinuszosan váltakozó feszültségről táplált egyfázisú fogyasztó hatásos teljesítményét! (3 pont)

Adatok:

$U = 230 \text{ V}$  (effektív érték),  $I = 6 \text{ A}$  (effektív érték),  $\cos \varphi = 0,8$  (teljesítménylemez)

$$P =$$

- 5.) Írja be a táblázatba az  $U = 230 \text{ V}$  effektív értékű,  $f = 50 \text{ Hz}$  frekvenciájú hálózati feszültség hiányzó pillanatnyi értékeit  $t = 0 \text{ ms}$ -tól számított időpontokban! (3 pont)**

t (ms)	0	5	10	15	20
u (V)	0				0

- 6.) Határozza meg egy soros RC kapcsolás impedanciáját! (3 pont)**  
Adatok:  $R = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $X_C = 4 \text{ k}\Omega$

$$Z =$$

- 7.) Egészítse ki az alábbi mondatot! (3 pont)**  
A következők közül válasszon: 0,  $\infty$

Az ideális műveleti erősítőről feltételezzük, hogy a nyílthurkú feszültségerősítése  $A_{U0} = \dots$ , a szimmetrikus bemeneti ellenállása  $R_{bes} = \dots$ , a kimeneti ellenállása  $R_{ki} = \dots$ !

- 8.) Határozza meg egy erősítő áramerősítését! A feszültségerősítés  $A_u = 90$ , az erősítő bemeneti ellenállása  $R_{be} = 10 \text{ k}\Omega$ , a terhelő ellenállás  $R_t = 1,5 \text{ k}\Omega$ ! (3 pont)**

$$A_i =$$

- 9.) Rajzoljon egy invertáló műveleti erősítős alapkapcsolást! Jelölje a rajzon a bemeneti és a kimeneti feszültségeket ( $U_{be}$ ,  $U_{ki}$ ) is! (4 pont)**

Áramköri elemek: 1 db műveleti erősítő (IC)  
3 db ellenállás ( $R_L$ ,  $R_V$ ,  $R_K$ )

- 10.) Írja le az alábbi igazságítáblázat alapján a függvény ( $F^2$ ) szabályos algebrai alakját, valamint nevezze meg a logikai függvényt!** (3 pont)

A	B	$F^2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$F^2 =$$

A logikai függvény megnevezése: .....

- 11.) Döntse el az alábbi állításokról, hogy a vezérlésre és a szabályozásra vonatkozóan melyek igazak és melyek hamisak! Választását az IGAZ vagy a HAMIS szó megfelelő cellába írásával jelölje!** (4 pont)

Állítás	Vezérlés	Szabályozás
Zárt hatásláncú irányítás.		
Működési elve miatt a külső zavaró hatásokat megpróbálja kiküszöbölni.		

- 12.) Rajzolja le a megnevezések mellé a hiányzó rajzjeleket!** (4 pont)

Megnevezés	Rajzjel
<b>Relé váltóéríntkezője</b>	
<b>Relé, mágneskapcsoló</b>	
<b>Nyomógomb záróéríntkezője</b>	
<b>Nyomógomb bontóéríntkezője</b>	
<b>Relé záróéríntkezője</b>	





a feladat sorszáma	pontszám			
	maximális	elért	maximális	elért
I. RÉSZ Egyszerű, rövid feladatok	1.	4		
	2.	3		
	3.	3		
	4.	3		
	5.	3		
	6.	3		
	7.	3		
	8.	3		
	9.	4		
	10.	3		
	11.	4		
	12.	4		
<b>Az I. rész pontszáma</b>			<b>40</b>	

\_\_\_\_\_ dátum

javító tanár

I. Egyszerű, rövid feladatok

pontszáma egész számra kerekítve	
elért	programba beírt

javító tanár

jegyző

\_\_\_\_\_ dátum

\_\_\_\_\_ dátum

### Megjegyzések:

- Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad.
- Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő.

**ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. október 19.**

**VILLAMOSIPAR ÉS  
ELEKTRONIKA  
ISMERETEK**

**KÖZÉPSZINTŰ  
ÍRÁSBELI VIZSGA**

**2018. október 19. 8:00**

**II.**

**Időtartama: 120 perc**

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

**EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA**

## Fontos tudnivalók

Az írásbeli dolgozat megoldásához segédeszközöként csak szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, rajzeszközök, sablonok és vonalzók használhatók. Az íráshoz kék vagy fekete színű tollat, a rajzoláshoz grafitceruzát kell használni.

Az összetett feladatok megoldása a felügyelőtanárok által kiosztott pótlapokon történik. A pótlapokat lapszámozással kell ellátni, és fel kell tüntetni rajtuk a nevét és osztályát.

A számítást igénylő feladatoknál ügyelni kell az összefüggés (képlet) helyes felírására, a szakszerű behelyettesítésre és a helyes számolásra. Ezek bármelyikének hiánya pontlevonást jelent. A végeredmény csak akkor fogadható el teljes pontszámmal, ha annak számértéke és mértékeegysége kifogástalan.

A feladatok megoldásánál ügyelni kell az írásbeli dolgozat rendezettségére, az áttekinthetőségre, a szabványos jelölések alkalmazására, a műszaki, formai és esztétikai elvárásoknak való megfelelésre. Ezek hiánya pontlevonást jelent. A megoldásban az esetleges hibás részeket egy ferde vonallal kell áthúzni.

A megoldási időn belül lehetőség van tisztázat készítésére is. Ebben az esetben egy „Piszkozat” és egy „Tisztázat” készül folyamatos oldalszámozással.

## II. feladatlap

### Összetett feladatok

**Maximális pontszám: 60**

#### 1. feladat

**15 pont**

##### Egyenáramú hálózat számítása

Az alábbi hídkapcsolásban ismertek a következő adatok:


$$U = 16 \text{ V}$$

$$R_1 = 1,5 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 3,3 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 2,2 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 1,8 \text{ k}\Omega$$

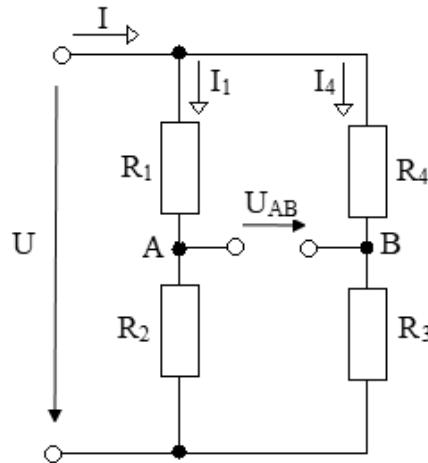

Számítsa ki:


- a) az áramkör eredő ellenállását, a főág áramát ( $R_e$ ;  $I$ ),
- b) a mellékágak áramát ( $I_1$ ;  $I_4$ ),
- c) a kimeneti feszültség értékét ( $U_{AB}$ )!
- d) Mekkora értékű ellenállásra kell cserélni az  $R_3$  ellenállást, hogy a kimeneti feszültség nulla legyen  $U_{AB} = 0 \text{ V}$  ( $R_{3cs}$ )?

**2. feladat**

**15 pont**

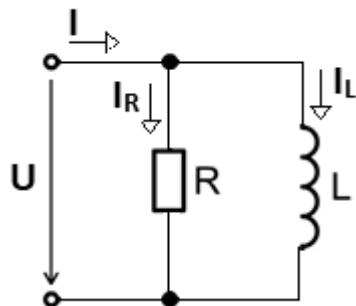**Váltakozó áramú hálózat számítása**

Egy párhuzamos RL áramkört  $U = 15 \text{ V}$ ,  $f = 2,39 \text{ kHz}$  váltakozó feszültséggel táplálunk.  
Ismerjük az ellenállás értékét ( $R = 2 \text{ k}\Omega$ ) és az áramkör határfrekvenciáját ( $f_h = 3,2 \text{ kHz}$ ).



Számítsa ki:


- az ideális tekercs induktivitását és reaktanciáját ( $L$ ;  $X_L$ ),
- a főág és a mellékágak áramát ( $I$ ;  $I_R$ ;  $I_L$ ),
- az áramkör impedanciáját és fázisszögét ( $Z$ ;  $\varphi$ )!
- Rajzolja meg a feszültség–áram vektorábrát!

**3. feladat**

**15 pont**

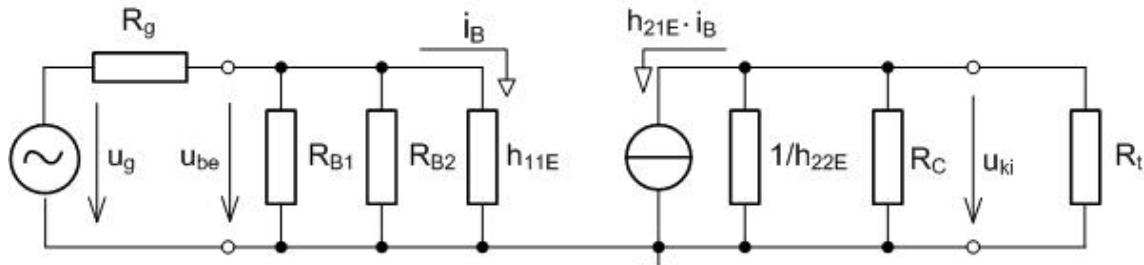**Közös emitteres erősítő alapkapcsolás számítása**

Az erősítő egyszerűsített váltakozó áramú helyettesítő képét tartalmazza az alábbi ábra.



Adatok:

$$u_g = 25 \text{ mV}, R_g = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B1} = 28 \text{ k}\Omega, R_{B2} = 10 \text{ k}\Omega, R_C = 6 \text{ k}\Omega$$

$$h_{11E} = 4 \text{ k}\Omega, h_{21E} = 150, h_{22E} = 25 \mu\text{S}$$

$$R_t = 10 \text{ k}\Omega$$

(A tranzisztor  $h_{12E}$  paramétere elhanyagolható.)

Feladatok:


- Rajzolja le a fenti helyettesítő képnek megfelelő erősítőkapcsolást! Az áramkörben alkalmazzon 1 db NPN tranzisztor, 4 db ellenállást ( $R_{B1}, R_{B2}, R_C, R_E$ ) és 3 db kondenzátort ( $C_1, C_2, C_E$ )! A kapcsolási rajz tartalmazzon vezérlő jelforrást és terhelő-ellenállást! (Igényes szabadkézi vázlat is megfelel.)
- Határozza meg az erősítő bemeneti és kimeneti ellenállását ( $R_{be}, R_{ki}$ )!
- Számítsa ki a terhelt erősítő feszültségerősítését és áramerősítését ( $A_u, A_i$ )!
- Határozza meg a terhelt erősítő bemeneti és kimeneti feszültségét ( $u_{be}, u_{ki}$ )!

**4. feladat**

**15 pont**

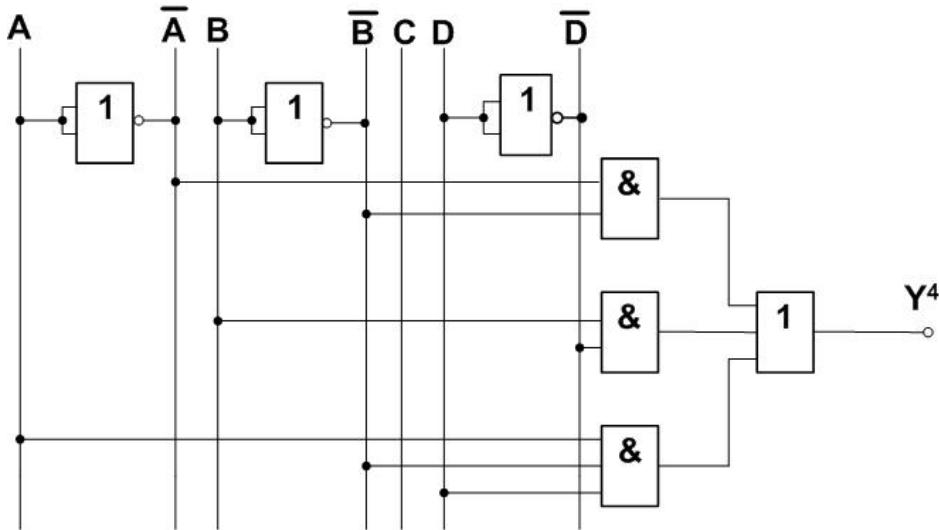**Logikai függvény átalakítása és megvalósítása**

Az ábrán egy négyváltozós logikai függvényt megvalósító logikai hálózat látható. A legnagyobb helyi értékű változót „A” betű jelöli.



- Írja fel a kimeneti logikai függvény algebrai alakját ( $Y^4$ )!
- Írja fel a kimeneti logikai függvény diszjunktív sorszámos alakját ( $Y^4_{\text{diszj}}$ )!
- Írja fel a kimeneti logikai függvény konjunktív sorszámos alakját ( $Y^4_{\text{konj}}$ )!  
(A b) és c) feladatok megoldásához célszerű V–K táblákat alkalmazni.)
- Grafikus módszerrel hozza legegyszerűbb alakra a konjunktív függvényt, és valósítsa meg az egyszerűsített függvényt logikai kapuk segítségével N–É–V (NEM–ÉS–VAGY) rendszerben! (A megvalósításokhoz tetszőleges bemenetszámú kapukat alkalmazhat. A változók csak ponált alakban állnak rendelkezésre.)



	a feladat sorszáma	pontszám			
		maximális	elért	maximális	elért
I. Egyszerű, rövid feladatok				<b>40</b>	
II. RÉSZ Összetett feladatok	1.	15		<b>60</b>	
	2.	15			
	3.	15			
	4.	15			
<b>Az írásbeli vizsgarész pontszáma</b>			<b>100</b>		

---

dátum

---

javító tanár

---

pontszáma <b>egész</b> <b>számra</b> kerekítve	
elért	programba beírt
I. Egyszerű, rövid feladatok	
II. Összetett feladatok	

---

javító tanár

---

jegyző

---

---

dátum

---

dátum

---