

**ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. október 18.**

**VILLAMOSIPAR ÉS  
ELEKTRONIKA  
ISMERETEK**

**KÖZÉPSZINTŰ  
ÍRÁSBELI VIZSGA**

**2019. október 18. 8:00**

**I.**

**Időtartam: 60 perc**

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

**EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA**

## Fontos tudnivalók

Az írásbeli dolgozat megoldásához segédeszközöként csak szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, rajzeszközök, sablonok és vonalzók használhatók. Az íráshoz tollat, a rajzoláshoz grafiteruzát kell használni. Az egyszerű, rövid feladatokat a feladatlapon, a kérdések alatt rendelkezésre álló szabad helyen kell megoldani.

A számítást igénylő feladatoknál ügyelni kell az összefüggés (képlet) helyes felírására, a szakszerű behelyettesítésre és a helyes számolásra. Ezek bármelyikének hiánya pontlevonást jelent. A végeredmény csak akkor fogadható el teljes pontszámmal, ha annak számértéke és mértékegysége kifogástalan.

A feladatok megoldásánál ügyelni kell az írásbeli dolgozat rendezettségére, az áttekinthetőségre, a szabványos jelölések alkalmazására, a műszaki, formai és esztétikai elvárásoknak való megfelelésre. Ezek hiánya pontlevonást jelent. A megoldásban az esetleges hibás részeket egy ferde vonallal kell áthúzni.

**I. feladatlap**

Egyszerű, rövid feladatok


Maximális pontszám: 40

- 1.) Tölts ki a táblázat üres celláit az első oszlopban található minta alapján, azaz az értékek normál alakban, a mértékegységek prefixum nélkül szerepeljenek!** (4 pont)

325 $\mu$ V	22 k $\Omega$	0,36 mS	610 mA	22 pF
$3,25 \cdot 10^{-4}$ V				

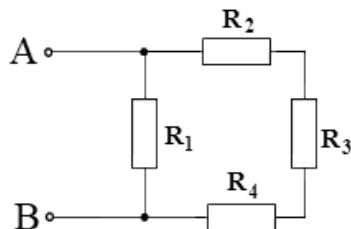- 2.) Számítsa ki az alábbi kapcsolásban az A és B pontok közötti eredő ellenállást!** (3 pont)


Adatok:  $R_1 = 9 \text{ k}\Omega$      $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$      $R_3 = 3 \text{ k}\Omega$      $R_4 = 4 \text{ k}\Omega$



$$R_{AB} =$$

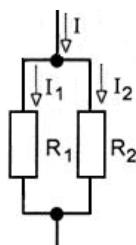- 3.) Határozza meg az áramosztó  $R_1$  ellenállásán átfolyó  $I_1$  áramot!** (3 pont)

Adatok:  $I = 15 \text{ mA}$      $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$      $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$



$$I_1 =$$

- 4.) Határozza meg egy soros RLC kapcsolás impedanciáját!** (3 pont)

Adatok:  $R = 400 \Omega$      $X_L = 200 \Omega$      $X_C = 500 \Omega$

$$Z =$$

- 5.) Határozza meg az  $R = 2 \text{ k}\Omega$  ellenálláson  $U = 12 \text{ V}$  feszültség hatására létrejövő teljesítményt!** (3 pont)

$$P =$$


- 6.) Tölts ki a táblázat üres celláit! A táblázatnak egy induktív reaktancia frekvenciafüggését kell kifejeznie. (4 pont)**

f (kHz)	1	2	4	8	16
X <sub>L</sub> (kΩ)	4				

- 7.) Határozza meg annak a valódi tekercsnek a határfrekvenciáját, amelynek a soros veszeségi ellenállása  $r_v = 25 \Omega$ , induktivitása  $L = 32 \text{ mH}$ ! (3 pont)**

$$f_h =$$

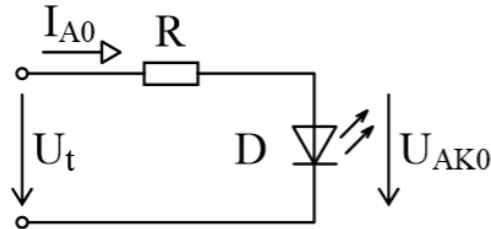- 8.) Határozza meg egy LED előtét-ellenállásának értékét! A tápfeszültség  $U_t = 4,5 \text{ V}$ , a LED munkaponti anód-katód feszültsége  $U_{AK0} = 2 \text{ V}$ , a munkaponti anód árama  $I_{A0} = 10 \text{ mA}$ . (3 pont)**



$$R =$$


- 9.) Rajzoljon egy közös source-ú erősítő alapkapcsolást 1 db N csatornás JFET (T), 3 db ellenállás ( $R_G$ ,  $R_D$ ,  $R_s$ ) és 3 db kondenzátor ( $C_{be}$ ,  $C_{ki}$ ,  $C_s$ ) felhasználásával! A kimenetre  $R_t$  jelű terhelőellenállás csatlakozzon! (4 pont)**

**10.) Egy háromváltozós logikai függvény ( $F^3$ ) megadott diszjunktív sorszámos alakja alapján töltse ki az alábbi igazságíblázatot! A legnagyobb helyi értékű változót az „A” betű jelöli.** (3 pont)

$$F^3 = \Sigma^3(0,2,4,7)$$

A	B	C	$F^3$
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

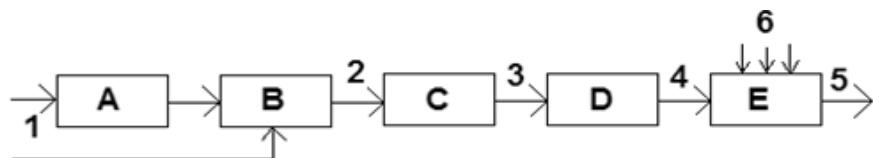**11.) Nevezze meg az alábbi vezérlés működési vázlatában található szerveket és jeleket!**  
A megnevezéseket a táblázat üres celláiba írja! Vegye figyelembe a táblázatban található megnevezéseket! (5 pont)



	Megnevezés
A szerv	
B szerv	
C szerv	Erősítő
D szerv	
E berendezés	Vezérelt berendezés
1. jel	Vezetőjel
2. jel	Rendelkezőjel
3. jel	Beavatkozójel
4. jellemző	
5. jellemző	
6. jellemzők	Zavaró jellemzők

**12.) Az alábbi táblázat irányítástechnikai tagokkal kapcsolatos állításokat tartalmaz.  
Döntse el mindegyikről, hogy igaz vagy hamis! Döntését az IGAZ vagy a HAMIS szó  
megfelelő cellába írásával jelölje!  
(2 pont)  
(Egy példát megadtunk.)**

Állítás	Döntés
A D tag csak a bemeneti jel változásakor ad nullától eltérő kimeneti jelet.	IGAZ
Az arányos tag lassúbb működést eredményez, mint az integrálótag.	
Az integrálótag pontos működést eredményez, azaz képes a zavaró jellemzők hatását teljesen megszüntetni.	



	a feladat sorszáma	pontszám		
		maximális	elért	
I. RÉSZ Egyszerű, rövid feladatok	1.	4		40
	2.	3		
	3.	3		
	4.	3		
	5.	3		
	6.	4		
	7.	3		
	8.	3		
	9.	4		
	10.	3		
	11.	5		
	12.	2		
<b>Az I. rész pontszáma</b>		<b>40</b>		

\_\_\_\_\_ dátum

\_\_\_\_\_ javító tanár

pontszáma egész számra kerekítve	
elért	programba beírt
I. Egyszerű, rövid feladatok	

\_\_\_\_\_ javító tanár

\_\_\_\_\_ jegyző

\_\_\_\_\_ dátum

\_\_\_\_\_ dátum

Megjegyzések:

- Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad.
- Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő.

**ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. október 18.**

**VILLAMOSIPAR ÉS  
ELEKTRONIKA  
ISMERETEK**

**KÖZÉPSZINTŰ  
ÍRÁSBELI VIZSGA**

**2019. október 18. 8:00**

**II.**

**Időtartama: 120 perc**

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

**EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA**

## Fontos tudnivalók

Az írásbeli dolgozat megoldásához segédeszközöként csak szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, rajzeszközök, sablonok és vonalzók használhatók. Az íráshoz tollat, a rajzoláshoz grafitceruzát kell használni.

Az összetett feladatok megoldása a felügyelő tanárok által kiosztott pótlapokon történik. A pótlapokat lapszámozással kell ellátni, és fel kell tüntetni rajtuk az azonosítójelet.

A számítást igénylő feladatoknál ügyelni kell az összefüggés (például helyes felírására, a szakszerű behelyettesítésre és a helyes számolásra. Ezek bármelyikének hiánya pontlevonást jelent. A végeredmény csak akkor fogadható el teljes pontszámmal, ha annak számértéke és mértékegysége kifogástalan.

A feladatok megoldásánál ügyelni kell az írásbeli dolgozat rendezettségére, az áttekinthetőségre, a szabványos jelölések alkalmazására, a műszaki, formai és esztétikai elvárásoknak való megfelelésre. Ezek hiánya pontlevonást jelent. A megoldásban az esetleges hibás részeket egy ferde vonallal kell áthúzni.

A megoldási időn belül lehetőség van tisztázat készítésére is. Ebben az esetben egy „Piszkozat” és egy „Tisztázat” készül folyamatos oldalszámozással.

## II. feladatlap

### Összetett feladatok


**Maximális pontszám: 60**

#### 1. feladat

**15 pont**
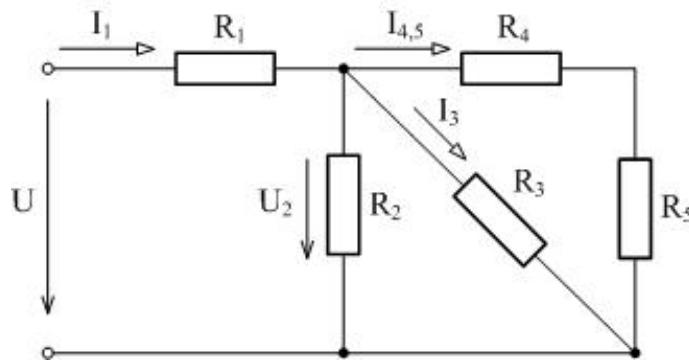
##### Egyenáramú hálózat számítása

Öt ellenállásból álló passzív hálózatot táplálunk  $U$  egyenfeszültséggel.



Adatok:

$$U = 12 \text{ V}$$

$$R_1 = 200 \Omega$$

$$R_2 = 1,2 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 1,8 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 680 \Omega$$

$$R_5 = 220 \Omega$$

Számítsa ki:

- a) a hálózat eredő ellenállását és a főág áramát ( $R_e$ ,  $I_1$ ),
- b) az  $R_2$  ellenállás feszültségét,  $R_3$  áramát ( $U_2$ ,  $I_3$ ),
- c) az  $R_4-R_5$  ellenállások mellékágában megjelenő áramot és teljesítményt ( $I_{4,5}$ ,  $P_{4,5}$ )!
- d) Az  $R_3$  ellenállást eltávolítjuk a hálózatból. Hogyan változik meg az  $U_2$  értéke, és miért? Válaszát indokolja!


## 2. feladat

15 pont
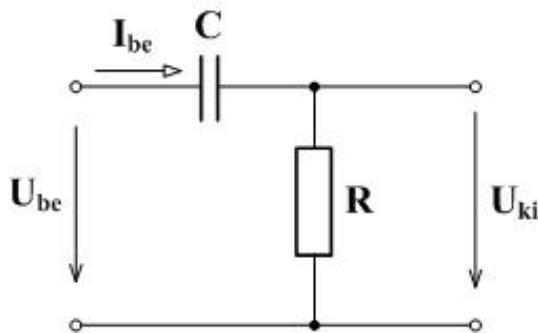
### Váltakozó áramú feladat számítása

Ideális elemeket tartalmazó, felül áteresztő RC szűrőt váltakozó árammal táplálunk.

Adatok:  $U_{be} = 15 \text{ V}$        $f = 2,5 \text{ kHz}$        $R = 3,3 \text{ k}\Omega$



Számítsa ki:

- a kondenzátor kapacitását, ha tudjuk, hogy a határfrekvencia  $f_h = 3,2 \text{ kHz}$  ( $C$ ),
- a bemeneti impedanciát és áramot ( $Z_{be}$ ,  $I_{be}$ ),
- a kimeneti feszültség nagyságát, a be- és kimeneti feszültség fázisszögét ( $U_{ki}$ ,  $\varphi$ )!
- A kimenetet egy  $R_t = 4,7 \text{ k}\Omega$  ellenállással terheljük. Határozza meg az új határfrekvenciát ( $f_{ht}$ )!

### 3. feladat


**15 pont**

#### Erősítő kapcsolások vizsgálata

A felső ábra egy vezérelt, terhelt erősítő áramkör általános képét tartalmazza.

Alatta két erősítő alapkapsolás látható.

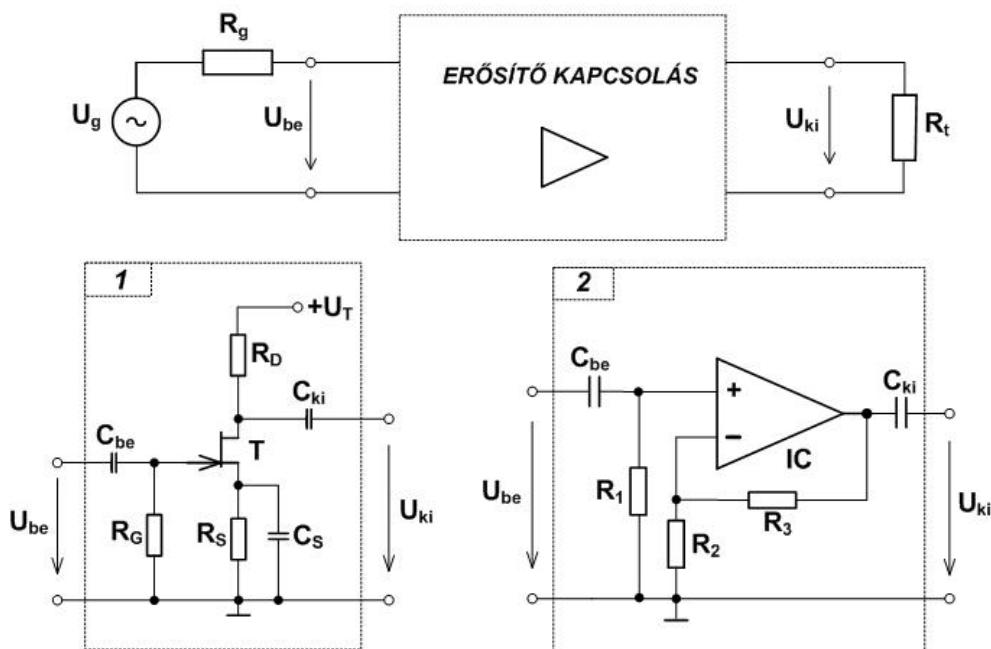A feladat megoldásánál a megfelelő alapkacsolást az általános képbe beillesztve vizsgáljuk.



(1) Tranzisztoros erősítő-adatok:

$$R_D = 15 \text{ k}\Omega$$

$$y_{22S} = 20 \mu\text{s}$$

$$y_{21S} = 5 \text{ mS}$$

Közös adatok:  $U_g = 10 \text{ mV}$ ,  $R_g = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $C_{be} = 2 \mu\text{F}$ ,  $C_{ki} = 5 \mu\text{F}$ ,  $R_t = 10 \text{ k}\Omega$

(2) Műveletierősítő-adatok:

$$R_2 = 40 \text{ k}\Omega, R_3 = 400 \text{ k}\Omega$$

- Határozza meg a tranzisztoros alapkapsolás kimeneti és a műveleti erősítő alapkapsolás bemeneti ellenállását ( $R_{ki1}$ ,  $R_{be2}$ )!
- Számítsa ki minden alapkapsolás terhelt feszültségerősítését ( $A_{u1}$ ,  $A_{u2}$ )!
- Számítsa ki a terhelt tranzisztoros alapkapsolás kimeneti csatolókondenzátor miatt fellépő alsó határfrekvenciáját ( $f_{a1}$ )! ( $C_{be}$  és  $C_S$  nem szól bele a frekvenciaátvitelbe.)
- Határozza meg a feszültséggenerátorral vezérelt műveleti erősítőnél a bemeneti csatolókondenzátor miatt fellépő alsó határfrekvenciát ( $f_{a2}$ )! ( $C_{ki}$  nem befolyásolja a frekvenciaátvitelt.)

**4. feladat**

**15 pont**

**Logikai hálózat vizsgálata**

Adott egy négyváltozós logikai függvény konjunktív szabályos normálalakja:

$$Y^4 = M_1^4 + M_3^4 + M_4^4 + M_5^4 + M_6^4 + M_{11}^4 + M_{12}^4 + M_{14}^4$$

- a) Készítse el az IGAZ tartalmú maxtermekhez tartozó igazságtablázatot!
- b) Grafikus egyszerűsítés segítségével hozza létre a függvény legegyszerűbb alakját!
- c) Valósítsa meg az egyszerűsített logikai függvényt NEM-ÉS-VAGY kapuáramkörökkel!
- d) Realizálja a logikai függvényt a legkevesebb darabszámú NOR kapuval!

(A legnagyobb helyi értékű logikai változót „A” betű jelölje! A változók csak ponált alakban állnak rendelkezésre. A megvalósításokhoz tetszőleges bemenetszámú kapuk alkalmazhatók.)



	a feladat sorszáma	pontszám			
		maximális	elért	maximális	elért
I. Egyszerű, rövid feladatok				<b>40</b>	
II. RÉSZ Összetett feladatok	1.	15		<b>60</b>	
	2.	15			
	3.	15			
	4.	15			
<b>Az írásbeli vizsgarész pontszáma</b>			<b>100</b>		

\_\_\_\_\_ dátum

\_\_\_\_\_ javító tanár

pontszáma egész számra kerekítve	
elért	programba beírt

\_\_\_\_\_ javító tanár

\_\_\_\_\_ jegyző

\_\_\_\_\_ dátum

\_\_\_\_\_ dátum